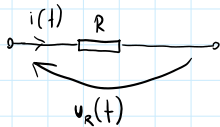


## Lista 1

## REZYSTOR:

$$i(t) = I_m \sin(\omega t + \psi) \quad ; \quad u(t) = \frac{1}{R} u_o(t)$$




$$u_R(t) = R i(t) = R I_m \sin(\omega t + \psi)$$

$$= U_m \sin(\omega t + \psi)$$

$$U_m = R I_m \Rightarrow R = \frac{U_m}{I_m} = \frac{\sqrt{2} U}{\sqrt{2} I} = \frac{U}{I}$$

$$\psi_u = \psi_i \Rightarrow \varphi = \psi_u - \psi_i$$

## ZWÓJNICA:

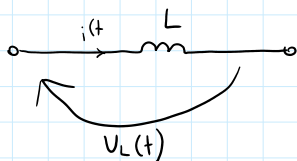

$$\psi = L i(t)$$

$$u_L(t) = \frac{d\psi}{dt} = L \frac{di(t)}{dt} =$$

$$= L \frac{d}{dt} [I_m \sin(\omega t + \psi)] =$$

$$= \omega L I_m \cos(\omega t + \psi) =$$

$$= \omega L I_m \cos(\omega t + \psi_i + \frac{\pi}{2}) =$$


$$= U_m \sin(\omega t + \psi_u)$$

$$U_m = L I_m \Rightarrow \omega L = X_L = \frac{U_m}{I_m}$$

$$L [H] \quad X_L [\Omega]$$

$$\varphi = \psi_u - \psi_i = \frac{\pi}{2}$$

## KONDENSATOR:

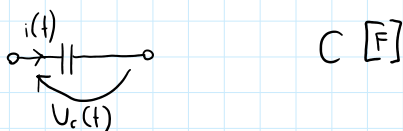

$$q = C u(t)$$

$$i(t) = \frac{dq}{dt} = C \frac{du_C(t)}{dt} \Rightarrow u_C(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt =$$

$$i(t) = \frac{dq}{dt} = C \frac{dv_c(t)}{dt} \Rightarrow v_c(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt =$$

$$= \frac{1}{C} \int I_m \sin \omega t dt = \frac{I_m}{\omega C} (-\cos(\omega t + \varphi_i)) = \frac{I_m}{\omega C} \sin(\omega t + \varphi_i - \frac{\pi}{2})$$

$$\varphi = \varphi_v - \varphi_i = -\frac{\pi}{2}$$

$$U_m = \frac{I_m}{\omega C} \Rightarrow \frac{1}{\omega C} = X_c = \frac{U_m}{I_m}$$

②

a)  $v(t) = 150 \sin(\omega t + \frac{\pi}{6})$

$$i(t) = 5 \sin(\omega t + 30^\circ)$$

$$\varphi = \varphi_v - \varphi_i = \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{6} = 0 \rightarrow \text{Rezystor}$$

$$R = \frac{U_m}{I_m} = \frac{150}{5} = 30 \Omega$$

b)  $v(t) = 125 \sin(157t - \frac{\pi}{6})$

$$i(t) = 2,5 \cos(157t - \frac{\pi}{6}) = 2,5 \sin(157t - \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2})$$

$$\varphi = \frac{-\pi}{6} - (-\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi}{2}$$

Prąd wyprzedza napięcie: kondensator

$$\frac{1}{\omega C} = X_c = \frac{U_m}{I_m} = \frac{125}{2,5} = 50 = \frac{1}{157C}$$

$$C = \frac{1}{157 \cdot 50}$$

c)  $v(t) = 220\sqrt{2} \sin(314t - \frac{\pi}{4})$

$$i(t) = -\sqrt{2} \cos(314t - \frac{\pi}{4}) = -\sqrt{2} \sin(314t + \frac{\pi}{4})$$

$$\varphi_v - \varphi_i = -\frac{\pi}{4} - (-\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2}$$

Cewka

$$\omega L = \frac{U_m}{I_m} = \frac{220\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 220 [\Omega]$$

$$220 = 314 \cdot L$$

$$L = \frac{220}{314} [H]$$

d)  $v(t) = 120\sqrt{2} \cos(314t - 30^\circ)$

$$i(t) = 6\sqrt{2} \sin(314t + 60^\circ) = 6\sqrt{2} \cos(314t - 30^\circ)$$

$$\varphi_v - \varphi_i = -30^\circ - (-30^\circ) = 0$$

Rezystor

$$R = \frac{U_n}{I_n} = \frac{120\sqrt{2}}{6\sqrt{2}} = 20 \Omega$$

(3)

$$RI^2T = R \int_0^T i^2(t) dt \Rightarrow$$

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt}$$

$$I_{sr} = \frac{1}{T} \int_0^T i(t) dt$$

$$i(t) = \frac{I_m}{T} t \quad 0 < t < T$$

a) 
$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \left(\frac{I_m}{T} t\right)^2 dt} =$$

$$= \sqrt{\frac{1}{T} \frac{I_m^2}{T^2} \int_0^T t^2 dt} = \sqrt{\frac{I_m^2}{T^3} \int_0^T t^2 dt} =$$


$$= \sqrt{\frac{I_m^2}{T^3} \frac{t^3}{3} \Big|_0^T} = \sqrt{\frac{I_m^2}{T^3} \frac{T^3}{3}} = \frac{I_m}{\sqrt{3}}$$

$$I_{sr} = \frac{1}{T} \cdot \frac{1}{2} \cdot T \cdot I = \frac{I_m}{2}$$

$$k_{sz} = \frac{I_m}{\frac{I_m}{\sqrt{3}}} = \sqrt{3}$$

$$k_{kztafu} = \frac{\frac{I_m}{\sqrt{3}}}{\frac{I_m}{2}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

(b):

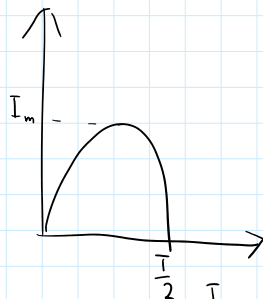

$$i(t) = I_m \sin(\omega t) \quad 0 < t < \frac{T}{2}$$

$$i(t) = 0 \quad \frac{T}{2} < t < T$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$


$$I_{sr} = \frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} I_m \sin(\omega t) dt = \frac{I_m}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \sin(\omega t) dt =$$

$$= \frac{I_m}{T} \left( -\cos \omega t \right) \Big|_0^{\frac{T}{2}} = \frac{I_m}{\frac{2\pi}{T} \cdot T} \left( \underbrace{-\cos \frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{2}}_{-1} + \underbrace{\cos \frac{2\pi}{T} \cdot 0}_{1} \right) =$$

$$= \frac{I_m}{2\pi} \cdot 2 = \frac{I_m}{\pi}$$

$$\begin{aligned}
 I_{sk} &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} I_m^2 \sin^2(\omega t) dt} = \sqrt{\frac{I_m^2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \sin^2(\omega t) dt} = \\
 &= \sqrt{\frac{I_m^2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \frac{1}{2}(1 - \cos 2\omega t) dt} = \sqrt{\frac{I_m^2}{2T} \int_0^{\frac{T}{2}} dt - \frac{I_m^2}{2T} \int_0^{\frac{T}{2}} \cos 2\omega t dt} = \\
 &= \sqrt{\frac{I_m^2}{2T} \left( \frac{T}{2} \right) - \frac{I_m^2}{2T} \left( \frac{\sin 2 \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{2}}{2\omega} - \frac{\sin(0)}{2\omega} \right)} = \\
 &= \sqrt{\frac{I_m^2}{4}} = \frac{I_m}{2}
 \end{aligned}$$

(4) c)  $i(t) = 10 \sin(100t)$

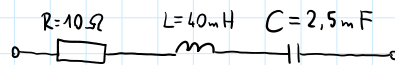

$$u(t) = u_R(t) + u_L(t) + u_C(t)$$

$$u_R(t) = R \cdot i(t) = 10 \cdot 10 \sin(100t) = 100 \sin 100t$$



$$U_R = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = \frac{100}{\sqrt{2}}$$

$$\begin{aligned}
 u_L(t) &= L \frac{di(t)}{dt} = 40 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \cos(100t) \cdot 100 = \\
 &= 40 \sin(100t + \frac{\pi}{2})
 \end{aligned}$$

$$U_L = \frac{40}{\sqrt{2}}$$

$$\begin{aligned}
 u_C(t) &= \frac{1}{C} \int i(t) dt = \frac{1}{2,5 \cdot 10^{-3}} \int 10 \sin(100t) dt = \\
 &= \frac{10}{2,5 \cdot 10^{-3} \cdot 100} \cdot \sin(100t - \frac{\pi}{2}) = 40 \sin(100t - \frac{\pi}{2})
 \end{aligned}$$

$$U_C = \frac{40}{\sqrt{2}}$$

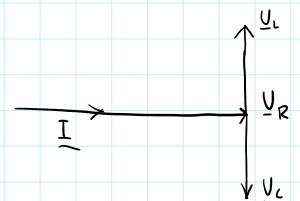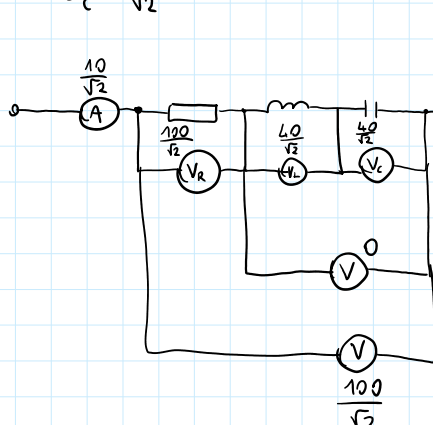

$$u(t) = u_R(t)$$

$$U = U_R$$