
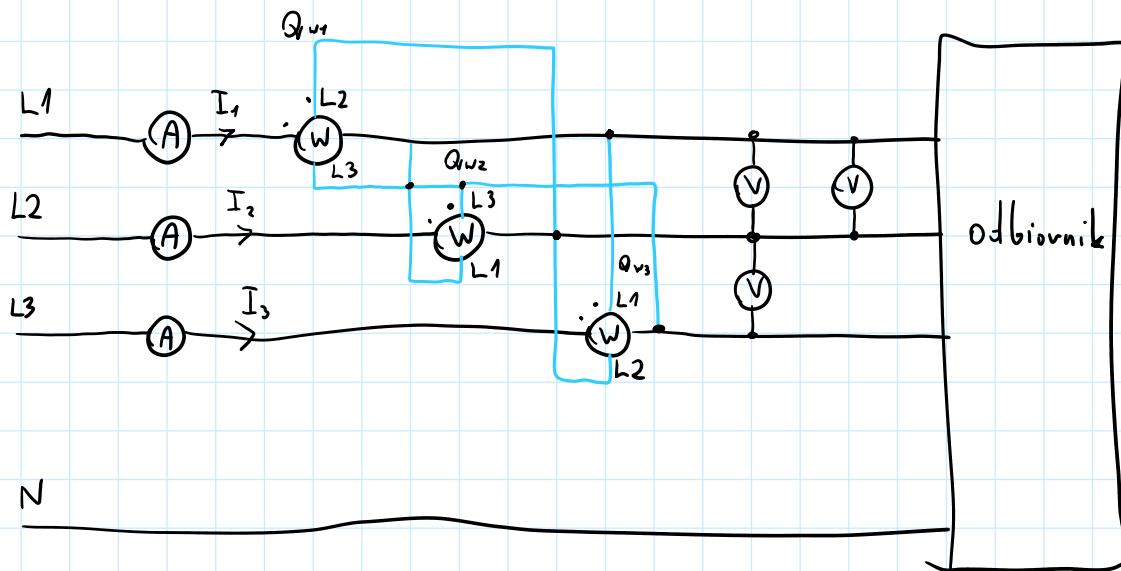


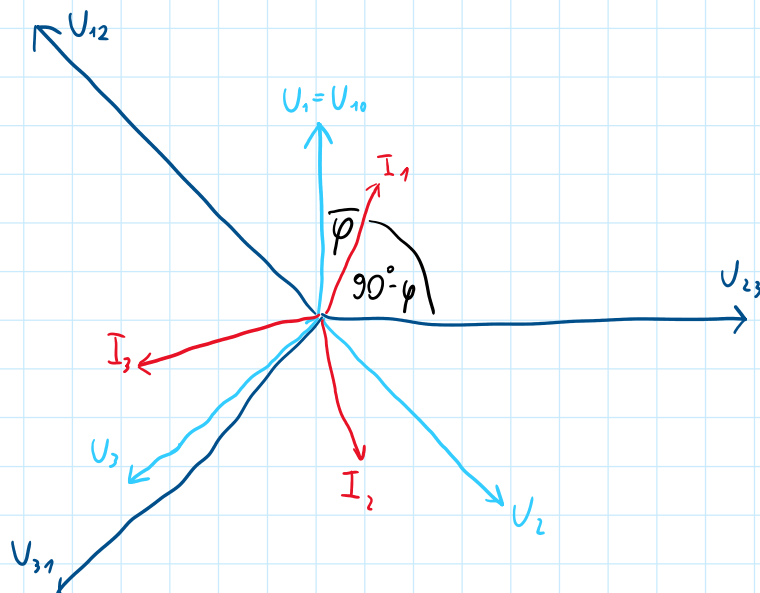Pomiar mocy w obwodzie 3-fazowym, 4-przewodowym
 niesymetrycznym odbiorniku jest realizowany w układzie:



WYKRES WSKAZOWY:





$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = \frac{U_{23} I_1 \sin \varphi_1}{\sqrt{3}} + \frac{U_{31} I_2 \sin \varphi_2}{\sqrt{3}} + \frac{U_{12} I_3 \sin \varphi_3}{\sqrt{3}}$$

$$Q = \frac{Q_{W1} + Q_{W2} + Q_{W3}}{\sqrt{3}}$$

POMIAR MOCY W OBW. 3-Fazowym 3-przew.
niesymetryczny odbiornik

UKŁAD ARONA:

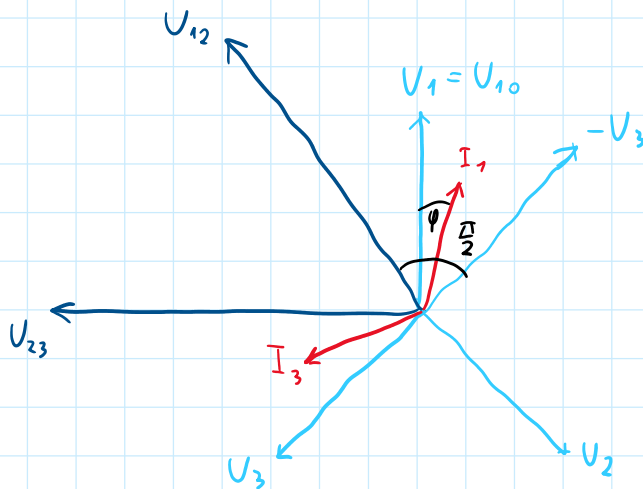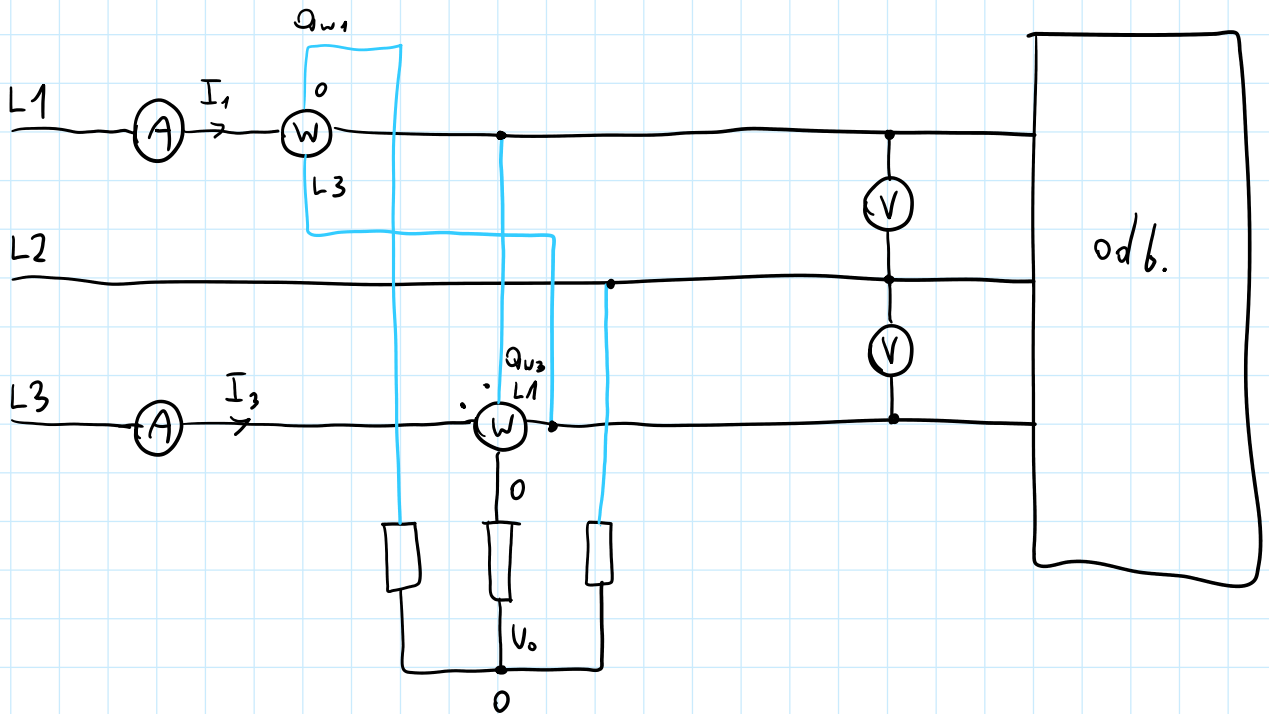

$$Q_{W1} = U_3 I_1 \cos(90^\circ - (30^\circ + \varphi)) = U_3 I_1 \sin(30^\circ + \varphi)$$

$$Q_{W3} = U_1 I_3 \cos(90^\circ + 30^\circ - \varphi) = U_1 I_3 \sin(30^\circ - \varphi)$$

$$Q_{w3} = U_1 I_3 \cos(30^\circ + 30^\circ - \varphi) = U_1 I_3 \sin(30^\circ - \varphi)$$

$$Q_w = Q_{w1} + Q_{w3} = U_f I \left[\sin(30^\circ + \varphi) - \sin(30^\circ - \varphi) \right] = U_f I \cdot 2 \cos 30^\circ \sin \varphi$$

$$\left| \begin{array}{l} U_1 = U_3 = U_f \\ I_1 = I_3 = I_f \end{array} \right| = U_f I \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \sin \varphi = \sqrt{3} U_f I \sin \varphi = \sqrt{3} U I \sin \varphi$$

$$Q = \sqrt{3} (Q_{w1} + Q_{w3})$$