

⑥

$$i(t) = 2\sqrt{2} \sin \omega t + 3\sqrt{2} \cos \omega t$$

$$i(t) = \operatorname{Im} \{ I(t) \} = \operatorname{Im} \{ \sqrt{2} \underline{I} e^{j\omega t} \} =$$

$$= \operatorname{Im} \{ \sqrt{2} \underline{I} e^{j\psi_i} e^{j\omega t} \} =$$

$$= \operatorname{Im} \{ \sqrt{2} \underline{I} e^{j(\omega t + \psi_i)} \} =$$

$$= \operatorname{Im} \{ \sqrt{2} \underline{I} \cos(\omega t + \psi_i) + j\sqrt{2} \underline{I} \sin(\omega t + \psi_i) \} =$$

$$= \sqrt{2} \underline{I} \sin(\omega t + \psi_i)$$

$$i(t) = \sqrt{2} \underline{I} \sin(\omega t + \psi_i)$$

$$\underline{I}(t) = \sqrt{2} \underline{I} e^{j\omega t}$$

$$\underline{I}(t) = \frac{\underline{I}(t=0)}{\sqrt{2}} = \underline{I} e^{j\psi_i}$$


$$\underline{I} = A + jB$$

$$i(t) = \sqrt{2} \sqrt{A^2 + B^2} \sin(\omega t + \arctan \frac{B}{A})$$

$$i(t) = 2\sqrt{2} \sin \omega t + 3\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

$$\underline{I}(t) = 2\sqrt{2} e^{j\omega t} + 3\sqrt{2} e^{j(\omega t + \frac{\pi}{2})}$$
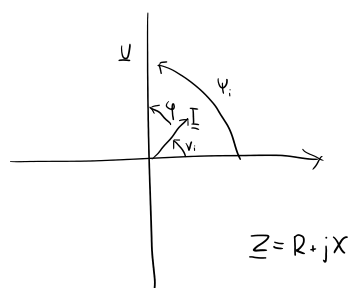
$$\underline{I} = \frac{\underline{I}(t=0)}{\sqrt{2}} = 2e^0 + 3e^{j\frac{\pi}{2}} = 2 + j3$$



$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{j200}{2+j3} \left( \frac{2-j3}{2-j3} \right) = \frac{j400+600}{13} = \frac{600}{13} + j \frac{400}{13}$$

$$R = \operatorname{Re} \{ \underline{Z} \} = \frac{600}{13} [\Omega]$$

$$X = \operatorname{Im} \{ \underline{Z} \} = \frac{400}{13} [\Omega]$$

⑦

$$\underline{U} = 100 - j100 = 100\sqrt{2} e^{-j45^\circ}$$

$$\underline{I} = 3 - j4 = 5e^{-j53^\circ}$$

$$u(t) = 200 \sin(\omega t - 45^\circ)$$


$$i(t) = 5\sqrt{2} \sin(\omega t - 53^\circ)$$

$$\underline{Z} = \frac{100 - j100}{3 - j4} = \frac{300 + j400 - j300 + 400}{25} =$$

$$= \frac{700}{25} + j \frac{100}{25}$$

$$\underline{Z} = \frac{100\sqrt{2} e^{-j45^\circ}}{5e^{-j53^\circ}} = 20\sqrt{2} e^{j8^\circ} =$$
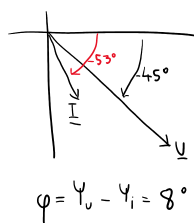
$$= 20\sqrt{2} \cos(8^\circ) + j20\sqrt{2} \sin(8^\circ)$$



⑧


$$R = 10 \Omega$$

$$L = 40 \text{ mH}$$

$$C = 2,5 \text{ mF}$$

$$\omega L = X_L = 4 [\Omega]$$
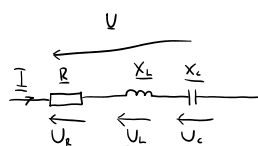
$$X_C = \frac{1}{\omega C} = 4 [\Omega]$$



$$u(t) = u_R(t) + u_L(t) + u_C(t)$$

$$C = 2,5 \text{ mF}$$

$$\omega L = X_L = 4 [\Omega] \quad X_C = \frac{1}{\omega C} = 4 [\Omega]$$

$$i(t) = 10 \sin(100t) \rightarrow \underline{I} = \frac{10}{\sqrt{2}} e^{j0^\circ} = 5\sqrt{2}$$

$$u(t) = u_R(t) + u_L(t) + u_C(t)$$

$$\underline{U} = \underline{U}_R + \underline{U}_L + \underline{U}_C$$


$$\underline{U}_R = R \underline{I} = 10 \cdot 5\sqrt{2} = 50\sqrt{2}$$

$$\underline{U}_L = j X_L \underline{I} = j 4 \cdot 5\sqrt{2} = j 20\sqrt{2} = 20\sqrt{2} e^{j\frac{\pi}{2}}$$

$$\underline{U}_C = -j X_C \underline{I} = -j 4 \cdot 5\sqrt{2} = -j 20\sqrt{2} = 20\sqrt{2} e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

$$\underline{U} = 50\sqrt{2} + j 20\sqrt{2} - j 20\sqrt{2} = 50\sqrt{2} \rightarrow u(t) = 100 \sin(100t)$$


$$u_R(t) = 100 \sin(100t)$$

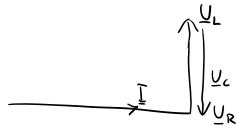

$$u_L(t) = 40 \sin(100t + \frac{\pi}{2})$$

$$u_C(t) = 40 \sin(100t - \frac{\pi}{2})$$

9

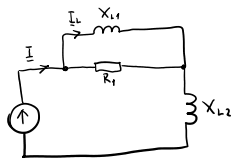

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}}$$

$$\underline{Z} = \frac{R_1 j X_{L1}}{R_1 + j X_{L1}} + j X_{L2} = \frac{10 \cdot j 10}{10 + j 10} + j 5 = 5 + j 5 + j 5 = 5 + j 10$$



$$\underline{U} = \frac{100}{\sqrt{2}} \quad \underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}} = \frac{50\sqrt{2}}{5 + j 10}$$

$$\underline{I}_L = \underline{I} \frac{R_1}{R_1 + j X_{L1}} = \frac{10}{10 + j 10} \cdot \left( \frac{50\sqrt{2}}{5 + j 10} \right)$$

$$\underline{I}_R = \underline{I} - \underline{I}_L$$

KOLOŚ: 9/10/11/12/13/14

15

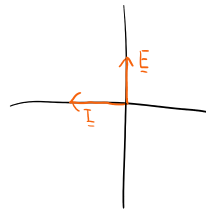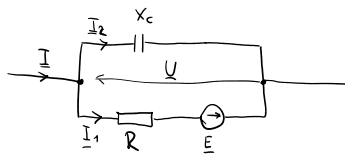

$$i_2(t) = \sin(10t - \pi)$$

$$\underline{I}_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$e(t) = \cos(10t) = \sin(10t + \frac{\pi}{2})$$

$$\underline{E} = j \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2$$


$$\underline{U} = -j X_C \underline{I}_2$$

$$\underline{U} = R \underline{I}_1 - E$$

$$R \underline{I}_1 - E = -j X_C \underline{I}_2$$


$$\underline{I}_1 = \frac{-j X_C \underline{I}_2 + E}{R}$$

16

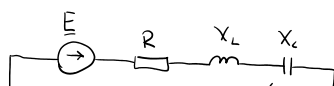

$$X_L = \omega L = 2 \cdot 1 = 2$$

(16)

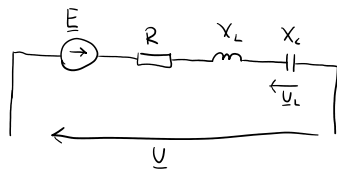

$$\underline{U} = \underline{Z} \underline{I} - E = [R + j(X_L - X_C)] \frac{\underline{U}_C}{-jX_C} - E =$$

$$= (2 + j(2 - \frac{1}{2})) \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{-j\frac{1}{2}} - j\frac{\sqrt{2}}{2} = A + jB$$

$$X_L = \omega L = 2 \cdot 1 = 2$$


$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2 \cdot 1} = \frac{1}{2}$$

$$u_C(t) = \sin(2t)$$

$$\underline{U}_C = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$e(t) = \cos(2t) \rightarrow E = j\frac{\sqrt{2}}{2}$$

(17)

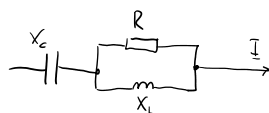

$$i(t) = 5\sqrt{2} \cos(\omega t - 45^\circ) = 5\sqrt{2} \sin(\omega t + 45^\circ)$$

$$\underline{I} = 5e^{j45^\circ}$$

$$R = X_L = 10 \Omega$$

$$X_C = 5 \Omega$$

$$\underline{U}_C = -jX_C \cdot \underline{I} = -j5 \cdot 5e^{j45^\circ} =$$

$$= 5e^{-j90^\circ} \cdot 5e^{j45^\circ} = 25e^{-j45^\circ}$$

$$\underline{U}_L = R \cdot \underline{I}_R = 10 \cdot j\frac{5\sqrt{2}}{2} = j25\sqrt{2}$$

$$\underline{U} = \underline{U}_L + \underline{U}_C = j25\sqrt{2} + 25(\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2}) = 25\frac{\sqrt{2}}{2} + j25\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\underline{Z} = -j5 + \frac{10j10}{10+j10} = -j5 + 5 + j5 = 5$$

Napięcie jest w fazie z prądem

$$\underline{I}_R = \underline{I} \frac{jX_L}{R + jX_L} = 5e^{j45^\circ} \frac{j10}{10 + j10} = 5e^{j45^\circ} \frac{e^{j45^\circ}}{\sqrt{2}e^{j45^\circ}} =$$

$$= \frac{5}{\sqrt{2}} e^{j90^\circ} = j\frac{5\sqrt{2}}{2}$$

