

Ćwiczenia 3: zadania 1-6

sobota, 14 kwietnia 2018 19:09

①

$$u(t) = 100\sqrt{2} \sin(314t + 45^\circ)$$

$$i(t) = 10\sqrt{2} \sin(314t - 15^\circ)$$

$$\underline{U} = 100 e^{j45^\circ}$$

$$\underline{I} = 10 e^{-j15^\circ}$$

$$\underline{S} = \underline{U} \underline{I}^* = 100 e^{j45^\circ} \cdot 10 e^{-j15^\circ} =$$

$$= 1000 e^{j60^\circ} = 500 + j500\sqrt{3}$$


$$S = 1000 \text{ VA}$$

$$P = 500 \text{ W}$$

$$Q = 500\sqrt{3} \text{ Var}$$

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{1000 e^{j45^\circ}}{10 e^{-j15^\circ}} = 10 e^{j60^\circ} = 5 + j5\sqrt{3}$$

②

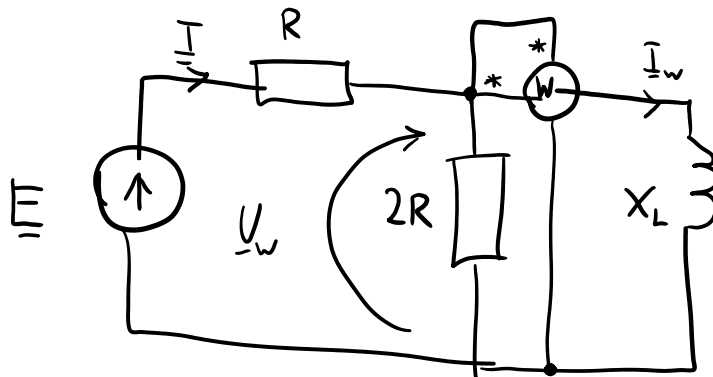

$$e(t) = \sqrt{2} \sin(\omega t)$$

$$R = 20 \Omega \quad X_L = 40 \Omega$$

$$P_w = \operatorname{Re} \{ \underline{U}_w \underline{I}_w^* \}$$

$$\underline{U}_w = \underline{E} - R \underline{I}$$

$$\underline{U}_w = 2R(\underline{I} - \underline{I}_w)$$

$$\underline{U}_w = jX_L \underline{I}_w$$


$$\underline{I}_w = \underline{I} \frac{2R}{2R + jX_L} = \frac{2R}{2R + jX_L} \frac{\underline{E}}{R + \frac{2RjX_L}{2R + jX_L}} =$$

$$= \frac{2RE}{R(2R + jX_L) + 2RjX_L}$$

$$P_w = \operatorname{Re} \left\{ \underbrace{\frac{jX_L 2RE}{R(2R + jX_L) + 2RjX_L}}_{\underline{U}} \cdot \left(\frac{2RE}{R(2R + jX_L) + 2RjX_L} \right)^* \right\} =$$

$$P_w = \operatorname{Re} \{ jX_L \cdot \underline{I}_w \cdot \underline{I}_w^* \} = \operatorname{Re} \{ jX_L \} \underline{I}_w^2 = 0$$

3

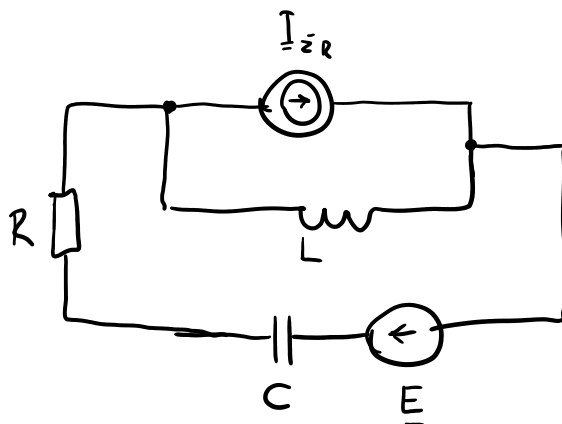

$$\underline{E} = (100 + j50) \text{ V} \quad \underline{I}_{zR} = 5 \text{ A} \quad R = 10 \Omega$$

$$\underline{E} = (100 + j50) \text{ V} \quad \underline{Z}_R = 5 \text{ } \Omega \quad R = 10 \text{ } \Omega$$

$$X_C = 20 \text{ } \Omega \quad X_L = 10 \text{ } \Omega$$

$$S_{\text{odb}} = \underline{U} \underline{I}^* = \underline{Z} \underline{I} \cdot \underline{I}^* = \underline{Z} \underline{I}^2$$

$$S_{\underline{Z}_R} = \underline{E} \underline{I}^* + j X_L \underline{I}_{\underline{Z}_R} \underline{I}$$

$$\underline{I} = \frac{\underline{E} + j X_L \underline{I}_{\underline{Z}_R}}{R + j(X_L - X_C)} = \frac{100 + j50 + j10 \cdot 5}{10 + j(10 - 20)} =$$


$$= \frac{100 + j100}{10 - j10} = \frac{10\sqrt{2} e^{j45^\circ}}{\sqrt{2} e^{-j45^\circ}} = 10 e^{j90^\circ} = j10$$

$$S_{\text{odb}} = \underline{Z} \underline{I}^2 = (10 - j10) 10^2 = 1000 - j1000$$

$$S_{\underline{Z}_R} = (100 + j50)(-j10) + j50(-j10) =$$

$$= -j1000 + 500 + 500 = 1000 - j1000$$

④

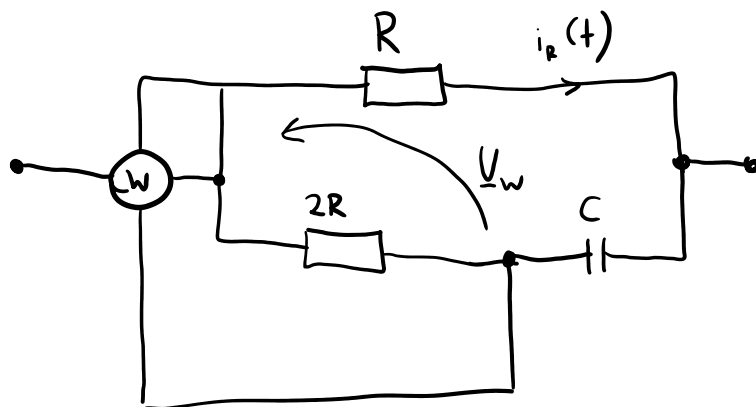

$$i_R(t) = \bar{I}_m \cos(\omega t) \quad R, C$$

$$\underline{I}_R = j \frac{\bar{I}_m}{\sqrt{2}}$$

$$P_w = \operatorname{Re} \{ \underline{U}_w \underline{I}_w^* \} \quad \leftarrow \text{na kolosa}$$

$$\underline{I}_R = \underline{I}_w \frac{2R - jX_c}{3R - jX_c}$$


$$\underline{I}_w = \frac{3R - jX_c}{2R - jX_c}$$

$$\underline{I}_w^* = \underline{I}_R^* \frac{3R + jX_c}{2R + jX_c}$$

$$\underline{U}_w = 2R(\underline{I}_w - \underline{I}_R)$$

$$\begin{aligned} P_w &= \operatorname{Re} \left\{ 2R(\underline{I}_w - \underline{I}_R) \underline{I}_R^* \frac{3R + jX_c}{2R + jX_c} \right\} = \\ &= \operatorname{Re} \left\{ \frac{2R \underline{I}_w \underline{I}_R^* (3R + jX_c) - 2R \underline{I}_R^2 (3R + jX_c)}{2R + jX_c} \right\} \end{aligned}$$

⑥

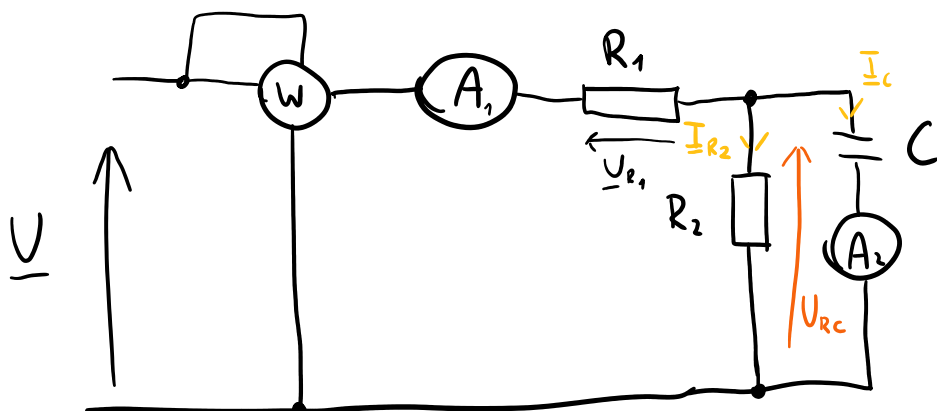

$$P = 290 \text{ W}$$

$$I_{A1} = 5 \text{ A} \quad I_{A2} = 4 \text{ A}$$


$$R_1 = 8 \, \Omega$$

$$R_1 = 8 \Omega$$

$$R_2 = ?$$

$$X_c = ?$$

$$I_{R_2} = ?$$

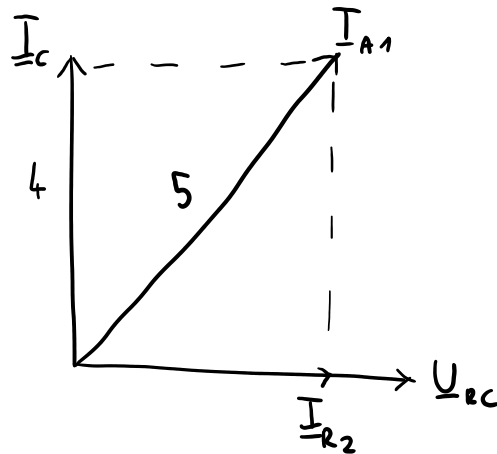

$$|I_{R_2}| = 3 = \sqrt{I_{A1}^2 - I_{A2}^2} = 3 [A]$$

$$P_w = R_1 \cdot I_{A1}^2 + R_2 \cdot I_{R_2}^2 \rightarrow R_2 = \frac{P - R_1 I_{A1}^2}{I_{R_2}^2} = \frac{290 - 8 \cdot 25}{9} = 10 \Omega$$

$$U_{Rc} = R_2 I_{R_2} = -j X_c \cdot I_{A2}$$

$$|U_{Rc}| = R_2 \cdot I_{R2} = X_c I_{A2}$$

$$X_c = \frac{R_2 I_{R2}}{I_{A2}} = \frac{10 \cdot 3}{4} = \frac{30}{4} = \frac{15}{2}$$

$$U_{R1} + U_{Rc} = U$$