

ZADANIE 1:

SYSTEM EE: $Z_g = \frac{c U_n^2}{S_{k3}} = \frac{1,1 \cdot 110^2}{1331} = 10 \Omega$ przy $R_g = 0$: $X_g = 10 \Omega$

T1: $Z_{T1} = \frac{U_{k1}}{100\%} \cdot \frac{U_{T1}^2}{S_{T1}} = \frac{10}{100} \cdot \frac{20^2}{20} = 2 \Omega$ przy $R_{T1} = 0$: $X_{T1} = 2 \Omega$

L1: $X'_4 = X'_1 \cdot l = 0,4 \Omega / \text{km} \cdot 10 \text{ km} \rightarrow X_4 = 4 \Omega$

T2: $X_{T2} = Z_{T2} = \frac{U_{k2}}{100\%} \cdot \frac{U_{T2}^2}{S_{T2}} = \frac{5}{100} \cdot \frac{214^2}{2} = 4 \cdot 10^{-3} \Omega$ ← strona N


G1: $X_6 = Z_G = \frac{0,4^2}{2} = 0,08 \Omega$

L2: $X_3 = X'_1 \cdot l = 0,4 \frac{\Omega}{\text{km}} \cdot 3 \text{ km} = 1,2 \Omega$

T3: $Z_{T3} = \frac{U_{k3}}{100\%} \cdot \frac{U_{T3}^2}{S_{T3}} = \frac{6}{100} \cdot \frac{214^2}{1} = 9,6 \cdot 10^{-3} \Omega$ ← strona N $X_{T3} = 9,6 \cdot 10^{-3} \Omega$

SKŁADOWA ZGODNA:

Przebiegi R: jed. poprzeczne kable

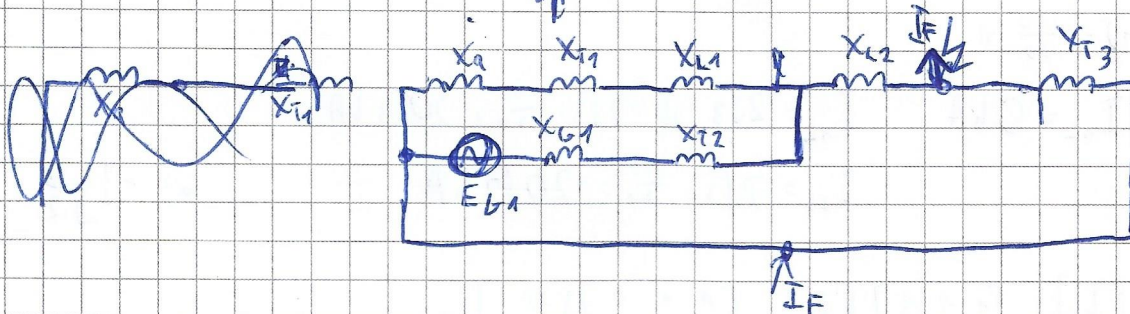

SKŁADOWA ZEROVA:



ZADANIE 3

$$U = 15 \text{ kV}$$

$$Z_k = 0,3 + j0,9$$

$$Z_k = 0,9486 \, \Omega$$

$$a) I_k'' = \frac{c U_n}{\sqrt{3} Z_k} = \frac{1,1 \cdot 15}{\sqrt{3} \cdot 0,9487} = 10,04 \text{ kA}$$

$$b) i_p = \chi \sqrt{2} I_k'' = 1,3805 \cdot \sqrt{2} \cdot 10,04 = 19,60 \text{ kA}$$

$$\chi = 1,02 + 0,38 e^{-3R/X} = 1,3805$$

$$c) i_{dc} = \sqrt{2} I_k'' e^{\frac{-2\pi f t_k R}{X}} = \sqrt{2} \cdot 10,04 \cdot e^{\frac{-2\pi \cdot 50 \cdot 0,02 \cdot 0,9}{0,9}} = 1,748 \text{ kA}$$

ZADANIE 4:

$$I_0 = 0 \text{ kA}$$

$$I_1 = 2\sqrt{3} \text{ kA}$$

$$I_2 = -2\sqrt{3} \text{ kA}$$

$$\alpha = \frac{200}{29} \text{ rad}$$

$$I_{0L} = 0 \text{ kA}$$

$$I_{1L} = 2\sqrt{3} \cdot \alpha = 2\sqrt{3} \cdot \frac{200}{29} = 20\sqrt{3} \text{ kA}$$

$$I_{2L} = -2\sqrt{3} \cdot \frac{200}{29} = -20\sqrt{3} \text{ kA}$$

$$\alpha = -\frac{1}{2} j \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{bmatrix} I_A \\ I_B \\ I_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_0 \\ I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 2\sqrt{3} \\ -2\sqrt{3} \end{bmatrix} = \cancel{2\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{3}} + a^2 2\sqrt{3} - a 2\sqrt{3} + a 2\sqrt{3} - \cancel{a^2 2\sqrt{3}}$$

$$\cancel{0 + 2\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{3}} + 0 + a^2 2\sqrt{3} - a 2\sqrt{3} + a 2\sqrt{3} - a^2 2\sqrt{3} = 0 (?)$$

$$= \begin{bmatrix} 0 \\ a^2 2\sqrt{3} - a 2\sqrt{3} \\ a 2\sqrt{3} - a^2 2\sqrt{3} \end{bmatrix} =$$



STRONA
WYSOKA

DLA NISKIEJ
PODMIANA



BRAKUJE MI CZASU
NA
POLICZENIE

$2\sqrt{3} \rightarrow 20\sqrt{3} !$

ZADANIE 3:

$$E_f = E_1 = j11,5 \text{ kV}$$


$$50 \text{ Hz}$$

$$L_N = 27 \text{ mH}$$

$$C_0 = 125 \text{ pF}$$

$$Z_A = 14 \Omega$$

DLA ZWA

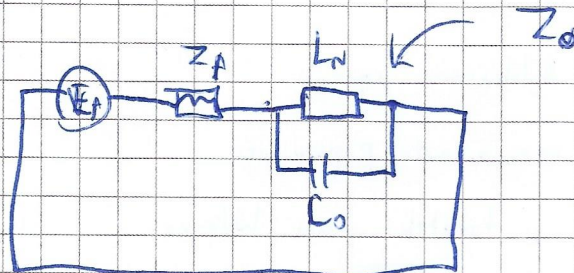


$$Z_0 = \frac{j\omega L_N}{1 - \omega^2 C_0^2 L_N} = j12,72 \Omega$$

$$I_A = \frac{E_0}{Z_A + Z_N} = \frac{j11,5 \text{ kV}}{j14 + j12,72} = 0,81 \text{ kA} \quad \text{w fazie A}$$

SIEĆ NIEDOKOMPENSOWANA, PRĄD ZA DUŻY (>500A)

ZADANIE 2

ZGODNA: / PRZECIWNY:

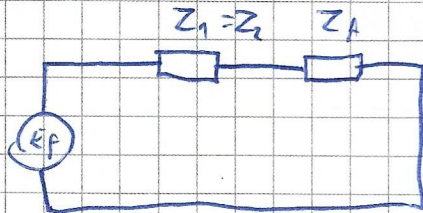

ZEROWA:

