

PPK: $(\omega-1)=3$

① $-I_1 - I_2 + I_4 = 0$

② $I_2 + I_3 - I_5 = 0$


③ $I_1 - I_3 - I_6 = 0$

NPK $(n-\omega+1)=3$

I) $Z_1 I_1 - Z_2 I_2 + Z_3 I_3 = E_1 + E_3$


II) $Z_2 I_2 + (Z_5 + Z_7) I_5 + Z_4 I_4 = E_4$

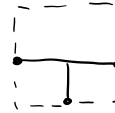III) $-Z_3 I_3 + Z_6 I_6 - (Z_5 + Z_7) I_5 = E_6 - E_3$



| I | 2 |
|-----|----|
| III | II |

Prądy oczkowe:

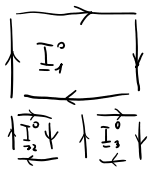

$$\begin{aligned} I_1 &= I_1^o \\ I_2 &= I_2^o - I_1^o \\ I_3 &= I_1^o - I_3^o \\ I_4 &= I_2^o \\ I_5 &= I_2^o - I_3^o \\ I_6 &= I_3^o \end{aligned}$$

$(Z_1 + Z_2 + Z_3) I_1^o - Z_2 I_2^o - Z_3 I_3^o = E_1 + E_3$

$(Z_2 + Z_4 + Z_5 + Z_7) I_2^o - Z_2 I_1^o - (Z_5 + Z_7) I_3^o = E_4$

$(Z_3 + Z_5 + Z_7 + Z_6) I_3^o - (Z_5 + Z_7) I_2^o - Z_3 I_1^o = -E_3 + E_6$

Potencjały węzłowe:

$I_1 = \frac{1}{Z_1} (V_1 - V_3 + E_1)$

$I_2 = \frac{1}{Z_2} (V_1 - V_2)$

$I_3 = \frac{1}{Z_3} (V_3 - V_2 + E_3)$

$I_4 = \frac{1}{Z_4} (-V_1 + E_4)$

$I_5 = \frac{1}{Z_5 + Z_7} (V_2)$

$I_6 = \frac{1}{Z_6} (V_3 + E_6)$



Admitancje

$(Y_1 + Y_2 + Y_4) V_1 - Y_2 V_2 - Y_1 V_3 = -Y_1 E_1 + Y_4 E_4$


$(Y_2 - Y_3 + \frac{1}{Z_5 + Z_7}) V_2 - Y_2 V_1 - Y_3 V_3 = Y_3 E_3$

$(Y_1 + Y_3 + Y_6) V_3 - Y_1 V_1 - Y_3 V_2 = Y_1 E_1 - Y_3 E_3 - Y_6 E_6$

ZADANIE → METODA THEVENINE'A

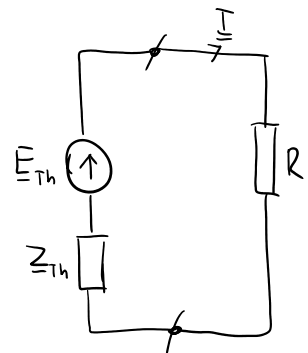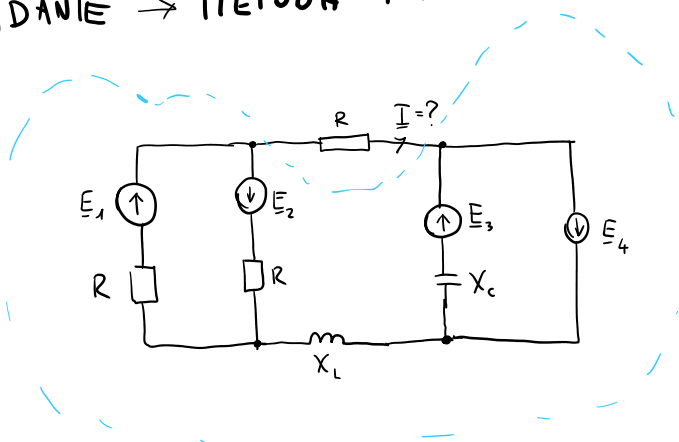


$I = \frac{E_{Th}}{Z_{Th} + R}$

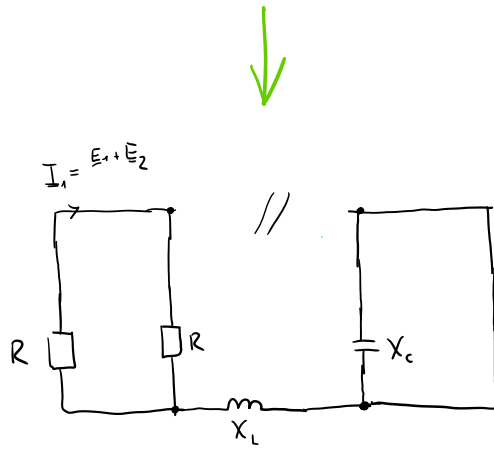

$$Z_{Th} = \frac{R R}{R + R} + j X_L = \frac{R}{2} + j X_L$$

$$E_{Th} = ?$$

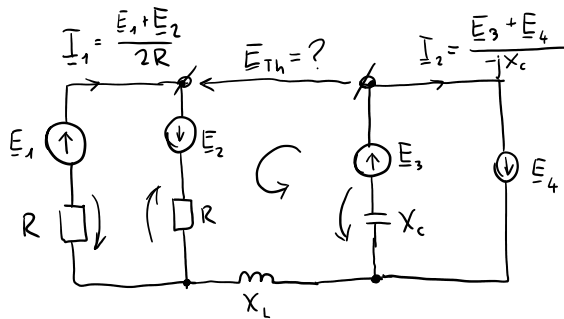

$$E_{Th} - E_1 + R I_1 - E_4 = 0$$



$$E_{Th} - E_2 - R I_1 - (-j X_C I_2) + E_3 = 0$$

9.06 → kolos → Thevenine

↑ nie będzie trójkątów i gwiazdek